
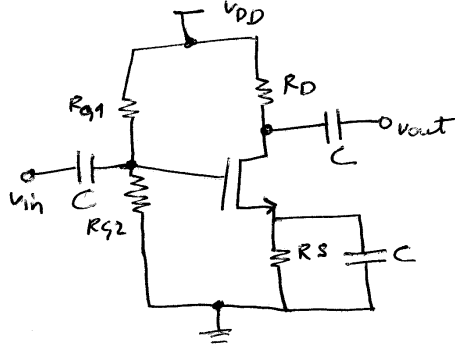


1) Configuração SOURCE (fonte) comum

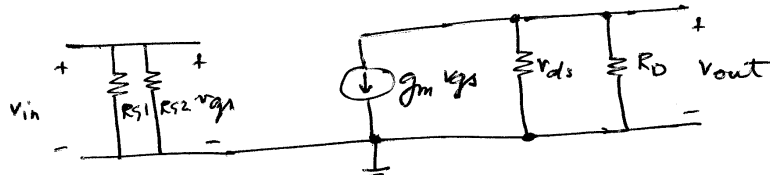

- Condensadores C são curto-circuitos para pequeno sinal:
- fontes de tensão independentes são curto-circuitos para pequeno sinal

modelo de pequeno sinal



$$\text{ganho } A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m (r_{ds} \parallel R_D) v_{gs}}{v_{in}} = -g_m (r_{ds} \parallel R_D) \quad (v_{gs} = v_{in})$$

$$\text{com } g_m = \frac{2 I_D}{(V_{GS} - V_T)}$$

$$\text{e } r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_D}$$

NOTAS

- ganho negativo (amplificador inverte o sinal)


$$v_{ds} \gg R_D \Rightarrow A_v \approx -g_m R_D$$

resistência de entrada R_{in}

$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = (R_{G1} \parallel R_{G2}) = \frac{R_{G1} \times R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

resistência de saída R_{out}

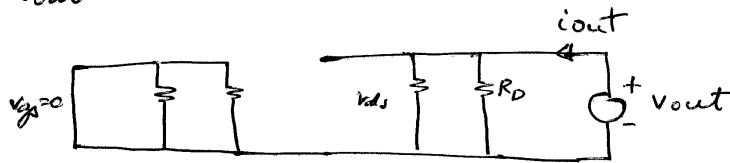
$$R_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} \approx (r_{ds} \parallel R_D) \approx R_D$$




NOTAS

- resistência de entrada pode ser muito grande ($> 1M\Omega$)
- resistência de saída é elevada e está relacionada com o ganho


2) Configurações de dreno (drain) comum

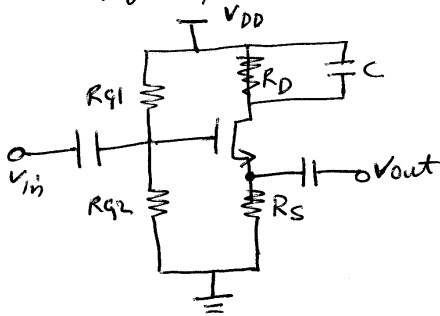

modelo de pequeno sinal

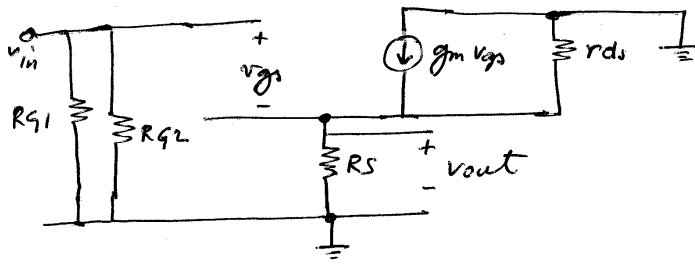

simplificando

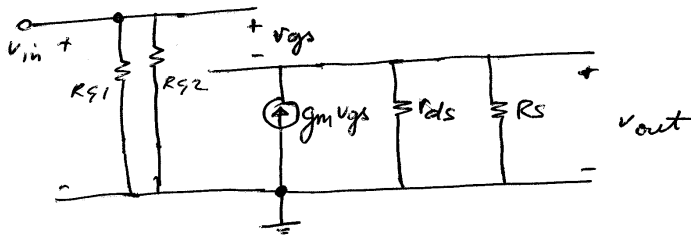

$$\begin{cases} v_{out} = g_m (r_{ds} || R_S) v_{gs} \\ v_{in} = v_{gs} + v_{out} \end{cases}$$

$$v_{out} = g_m (r_{ds} || R_S) (v_{in} - v_{out})$$

$$[1 + g_m (r_{ds} || R_S)] v_{out} = g_m (r_{ds} || R_S) v_{in}$$


$$\text{logo } A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m (r_{ds} || R_S)}{1 + g_m (r_{ds} || R_S)} \approx \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \approx 1$$

NOTA: ganho menor que 1

$$R_{i\bar{i}} = (R_{G1} || R_{G2})$$

normalmente muito elevado


Cálculo da resistência de saída

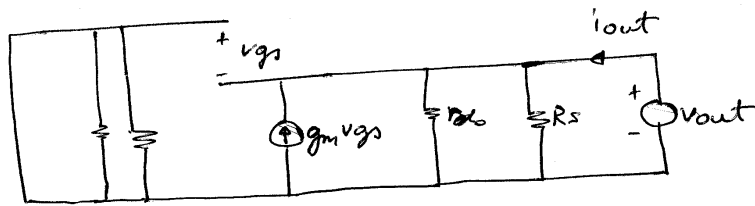

$$R_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} =$$

mas $v_{out} = -v_{gs}$


logo pode-se simplificar

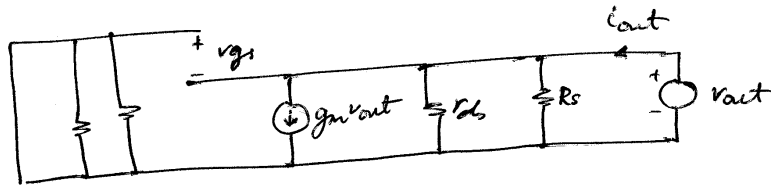


$$R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel r_{ds} \parallel R_S \approx \frac{1}{g_m}$$

NOTA: R_{out} é normalmente um valor baixo: este amplificador funciona como buffer (elevada impedância de entrada, baixa impedância de saída)

3) Configuração de porta (gate) comum

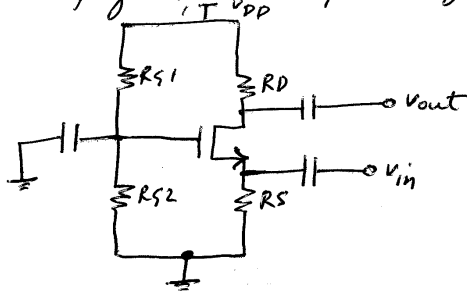

modelo de pequeno sinal

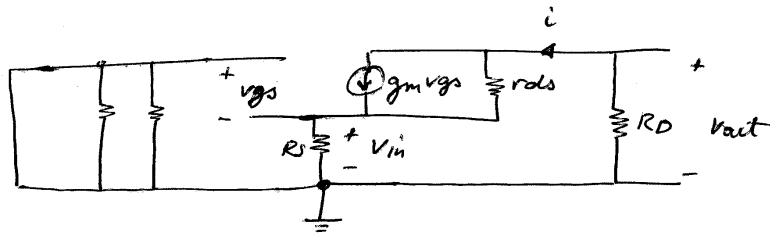

$$v_{in} = -v_{gs}$$

$$v_{out} = -R_D i$$

$$v_{out} = (i - g_m v_{gs}) r_{ds} + v_{in}$$

Substituindo


$$v_{out} = \left(-\frac{v_{out}}{R_D} + g_m v_{in} \right) r_{ds} + v_{in}$$

$$\left(1 + \frac{r_{ds}}{R_D} \right) v_{out} = \left(1 + g_m r_{ds} \right) v_{in}$$

$$\text{Logo } A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{1 + g_m r_{ds}}{1 + \frac{r_{ds}}{R_D}} \approx g_m R_D$$

Resistência de entrada R_{in}

$$R_{in} = R_S \parallel R'_{in}$$

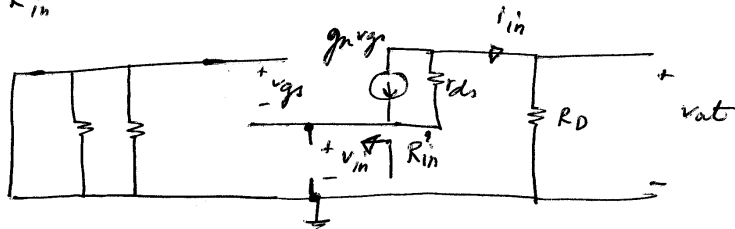

$$R'_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}}$$

$$i_{in} = -g_m v_{gs} + \frac{v_{in} - v_{out}}{r_{ds}}$$

$$i_{in} = +g_m v_{in} + \frac{v_{in} - R_D i_{in}}{r_{ds}}$$

E1 aula 6

$$i_{in} r_{ds} = g_m v_{gs} + v_{in} - R_D i_{in}$$


$$i_{in} (r_{ds} + R_D) = (1 + g_m r_{ds}) v_{in}$$

$$\text{Logo } R'_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{r_{ds} + R_D}{1 + g_m r_{ds}} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$\text{Logo } R_{in} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

Cálculo de R_{out}

$$R_{out} = R_D \parallel R'_{out}$$

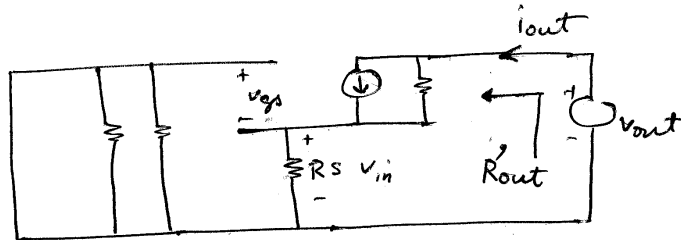

$$R'_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}}$$

$$\text{mas } i_{out} = g_m v_{gs} + \frac{v_{out} - v_{in}}{r_{ds}}$$

$$i_{out} = -g_m v_{in} + \frac{v_{out} - v_{in}}{r_{ds}}$$

$$\text{mas } i_{out} = \frac{v_{in}}{R_S}$$

$$\text{Logo } i_{out} = -g_m R_S i_{out} + \frac{v_{out} - R_S i_{out}}{r_{ds}}$$

$$r_{ds} i_{out} = -g_m r_{ds} R_S i_{out} + v_{out} - R_S i_{out}$$

$$(R_S + r_{ds} + g_m r_{ds} R_S) i_{out} = v_{out} \rightarrow R'_{out} = (1 + g_m R_S) r_{ds}$$

E1 aula 6 6