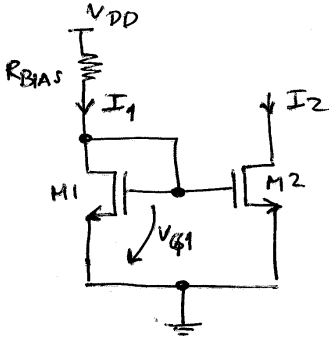


ELECTRÓNICA 1 - AULA 7

TRANSISTORES MOS - BLOCOS BÁSICOS PARA DESENHO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

O ESPELHO DE CORRENTE



em saturação

$$I_1 = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_T) (1 + \lambda V_{DS1})$$


$$I_2 = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS2} - V_T) (1 + \lambda V_{DS2})$$

mas $V_{GS1} = V_{GS2}$

logo


$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{1 + \lambda V_{DS2}}{1 + \lambda V_{DS1}}$$

resistência de saída

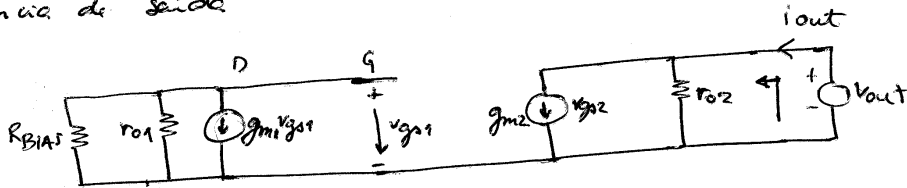


$$r_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} = r_{o2} \parallel \text{com } r_{o2} = \frac{1}{\lambda I_2}$$

O espelho de corrente em cascata

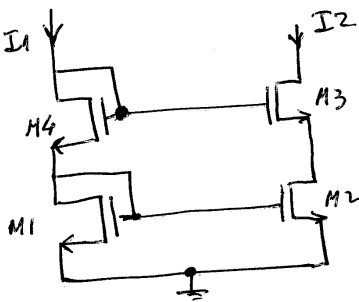

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{1 + \lambda V_{DS}}{1 + \lambda V_{DS1}}$$

resistência de saída

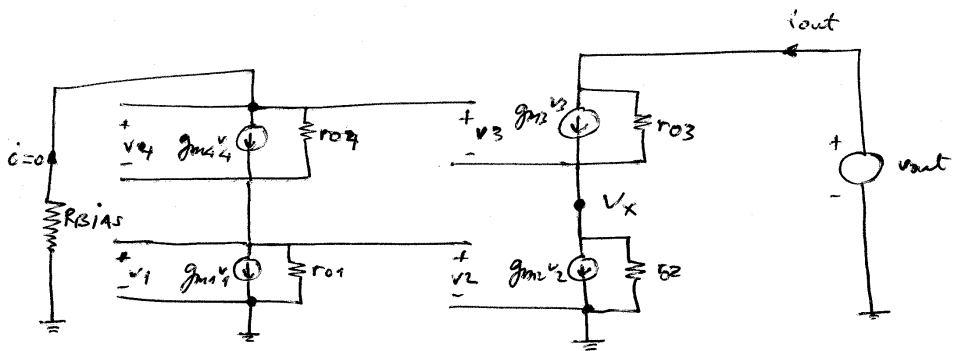

$$r_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}}$$

$$\text{mas } v_2 = 0 \text{ e } v_3 = -v_x$$


$$\text{logo } v_{out} = r_{03}(i_{out} + g_{m3}v_x) + r_{02}i_{out}$$

$$\text{mas } v_x = r_{02}i_{out}$$


$$\text{logo } v_{out} = r_{03}(i_{out} + g_{m3}r_{02}i_{out}) + r_{02}i_{out}$$

$$\text{logo } r_{out} = r_{02} + r_{03} + g_{m3}r_{03}r_{02}$$
$$\approx g_{m3}r_{03}r_{02} //$$

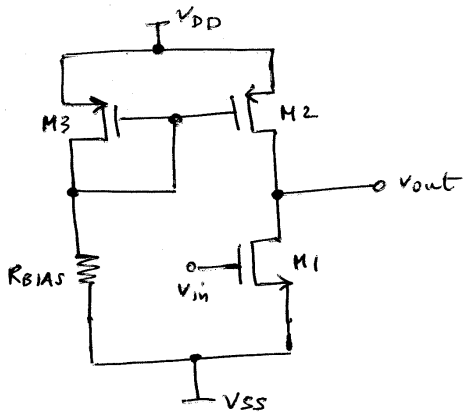Configurações de fonte comum em circuito integrado




modelo de pequeno sinal

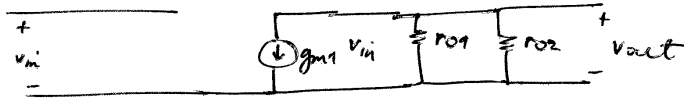


$$A_{vo} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2})$$

$$\text{com } r_{o1} = \frac{1}{\lambda_1 I_1} \quad \text{e } r_{o2} = \frac{1}{\lambda_2 I_2}$$

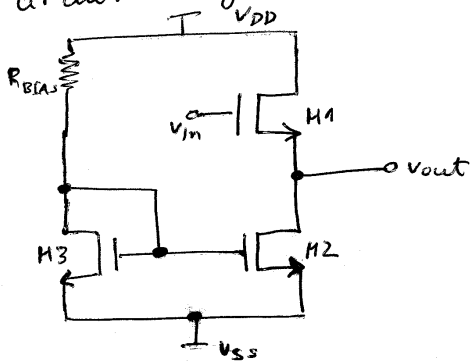
Configuração de dreno comum (source follower) em circuito integrado



modelo de pequeno sinal

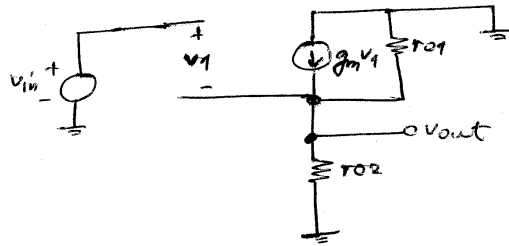

circuito equivalente

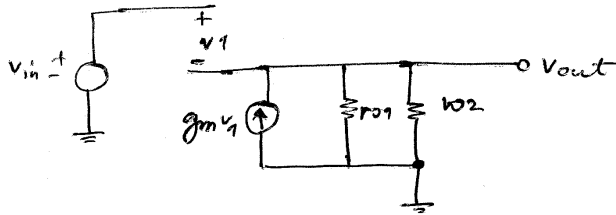

$$v_1 = (v_{in} - v_{out})$$

logo

$$v_{out} = g_m (v_{in} - v_{out}) (r_{o1} \parallel r_{o2})$$

$$[1 + g_m (r_{o1} \parallel r_{o2})] v_{out} = g_m (r_{o1} \parallel r_{o2}) v_{in}$$

$$\text{logo } A_v = \frac{g_m (r_{o1} \parallel r_{o2})}{1 + g_m (r_{o1} \parallel r_{o2})} \approx 1$$